
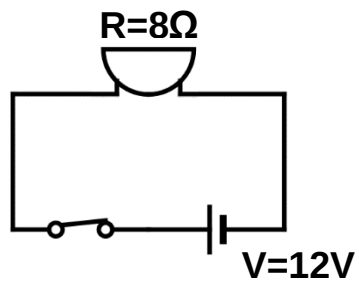


Nombre: _____ Fecha: _____


Ejercicio 1: Calcular la intensidad que circula por el siguiente circuito.

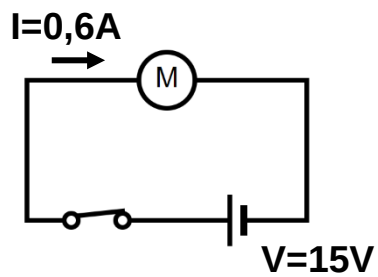


Ejercicio 2: Calcular la resistencia del motor del circuito.



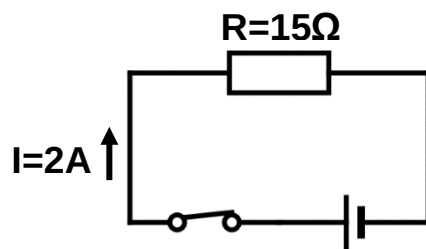Ejercicio 3: Calcular el voltaje de la batería en el siguiente circuito.



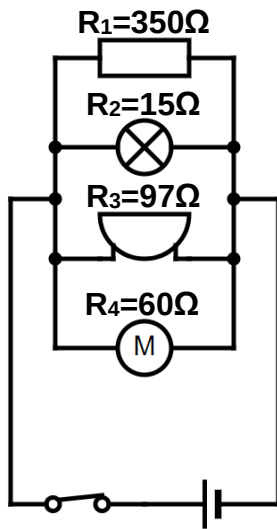Ejercicio 4: Del siguiente circuito se conocen los valores de la resistencia de cada componente, pero se desconoce el voltaje de la pila. Aun así, es posible saber por qué componente circulará una mayor intensidad. Explica cuál es y por qué.



Ejercicio 5: Del siguiente circuito se conocen los valores de la resistencia de cada componente, pero se desconoce el voltaje de la pila. Aun así, es posible saber por qué componente circulará una mayor intensidad. Explica cuál es y por qué.

