
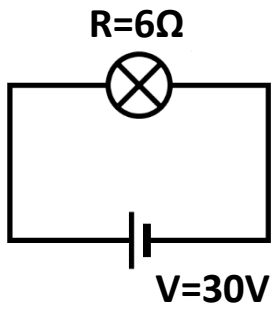
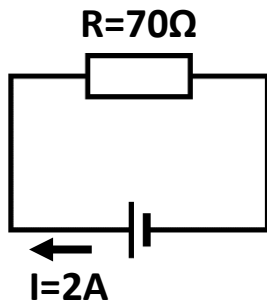
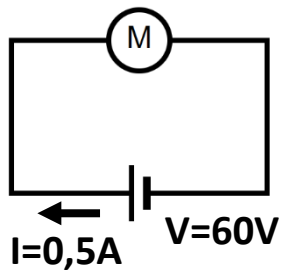
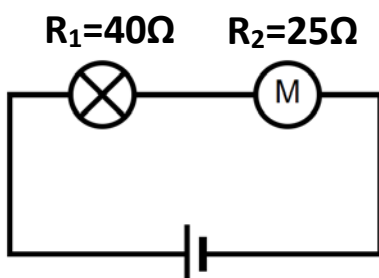



Nombre: _____ Fecha: _____

Problema 1: Calcular la intensidad de la corriente que circula por el circuito.**Problema 2:** Calcular el voltaje de la pila del circuito.**Problema 3:** Calcular la resistencia del componente del circuito.**Problema 4:** Calcular la resistencia equivalente del circuito.


Problema 5: Calcular la resistencia equivalente del circuito.

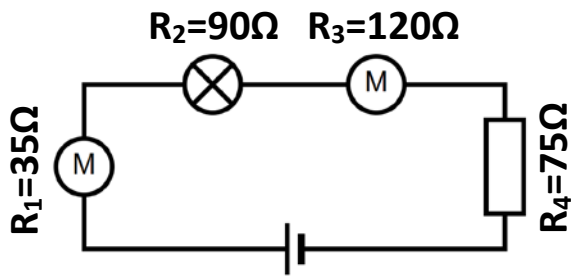


Problema 6: Calcular la resistencia equivalente del circuito.

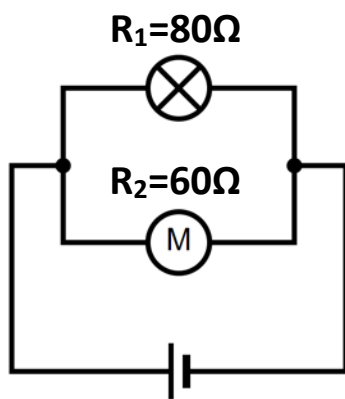


Problema 7: Calcular la resistencia equivalente del circuito.

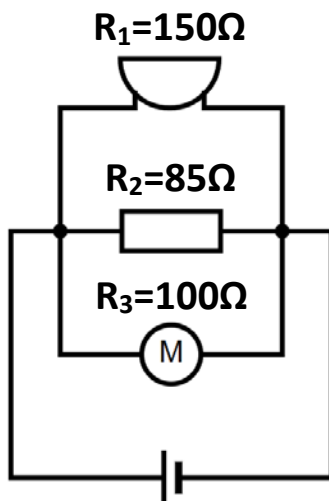


Problema 8: Calcular la intensidad que sale de la pila en el circuito:

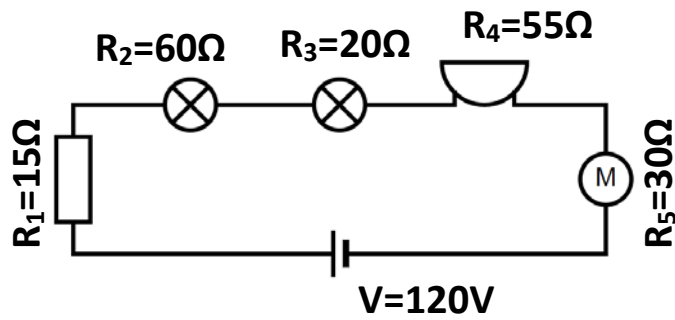

Problema 9: Calcular la intensidad que sale de la pila en el circuito:

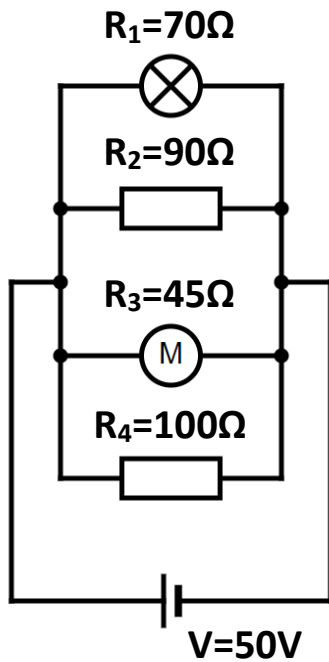

Problema 10: Calcular el voltaje de la pila del circuito:

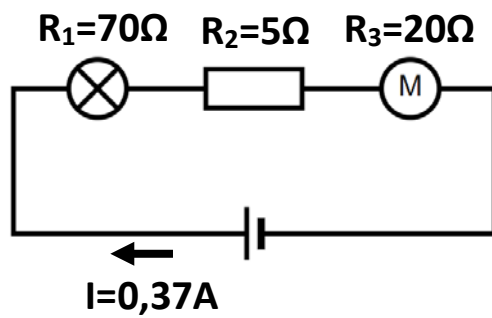

Problema 11: Calcular el voltaje de la pila del circuito:

